

PROJETO PII - Sistemas Digitais

Alunos:


- Brenda Vanessa Guerra Alves (bvga)
- Rubens Nascimento de Lima (rnl2)
- Pedro Barros de Souza Lima (pbsl)
- Matheus Barney Mara Galindo (mbmg)

1.a) Use atribuição contínua e operadores condicionais.

```
module mul_8to1(output wire F,  
               input wire [7:0] A,  
               input wire [2:0] Sel);
```


```
    assign F = (Sel == 3'b000) ? A[0]:  
               (Sel == 3'b001) ? A[1]:  
               (Sel == 3'b010) ? A[2]:  
               (Sel == 3'b011) ? A[3]:  
               (Sel == 3'b100) ? A[4]:  
               (Sel == 3'b101) ? A[5]:  
               (Sel == 3'b110) ? A[6]:  
               (Sel == 3'b111) ? A[7]:  
               1'bX;
```

```
endmodule
```

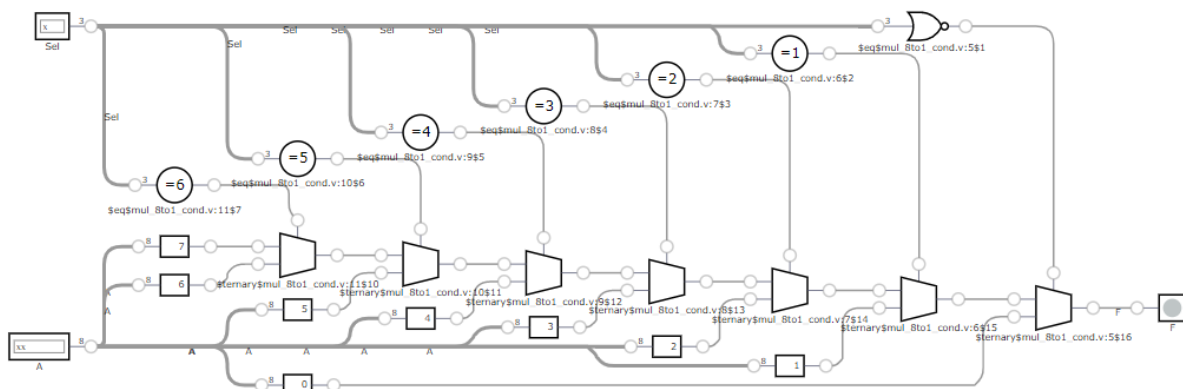

1.b) Use atribuição contínua e operadores lógicos.

```
module mul_8to1(output wire F,  
               input wire [7:0] A,  
               input wire [2:0] Sel);  
  
    assign F = (!Sel[2] && !Sel[1] && !Sel[0] && A[0] ||  
               !Sel[2] && !Sel[1] && Sel[0] && A[1] ||  
               !Sel[2] && Sel[1] && !Sel[0] && A[2] ||  
               !Sel[2] && Sel[1] && Sel[0] && A[3] ||  
               Sel[2] && !Sel[1] && !Sel[0] && A[4] ||  
               Sel[2] && !Sel[1] && Sel[0] && A[5] ||  
               Sel[2] && Sel[1] && !Sel[0] && A[6] ||  
               Sel[2] && Sel[1] && Sel[0] && A[7]);  
  
endmodule
```

 

1.c) Verifique e simule seus módulos com a ajuda de uma bancada de teste.

- Código da bancada de testes:

```
module systemx_tb();

  wire F;
  reg [7:0] A;
  reg [2:0] Sel;

  mul_8to1 dut(F, A, Sel);

  initial
    begin

      $dumpfile("systemx_tb.vcd");
      $dumpvars(0,systemx_tb);

      A = 8'b00000001;
      Sel = 3'b000;

      #5 A = 8'b00000010;
      Sel = 3'b001;

      #5 A = 8'b00000100;
      Sel = 3'b010;

      #5 A = 8'b00001000;
      Sel = 3'b011;

      #5 A = 8'b00010000;
      Sel = 3'b100;

      #5 A = 8'b00100000;
      Sel = 3'b101;


      #5 A = 8'b01000000;
      Sel = 3'b110;

      #5 A = 8'b10000000;
      Sel = 3'b111;


    end

endmodule
```

 
- Verificação do código de comparadores lógicos:



 
- Verificação do código de comparadores condicionais::



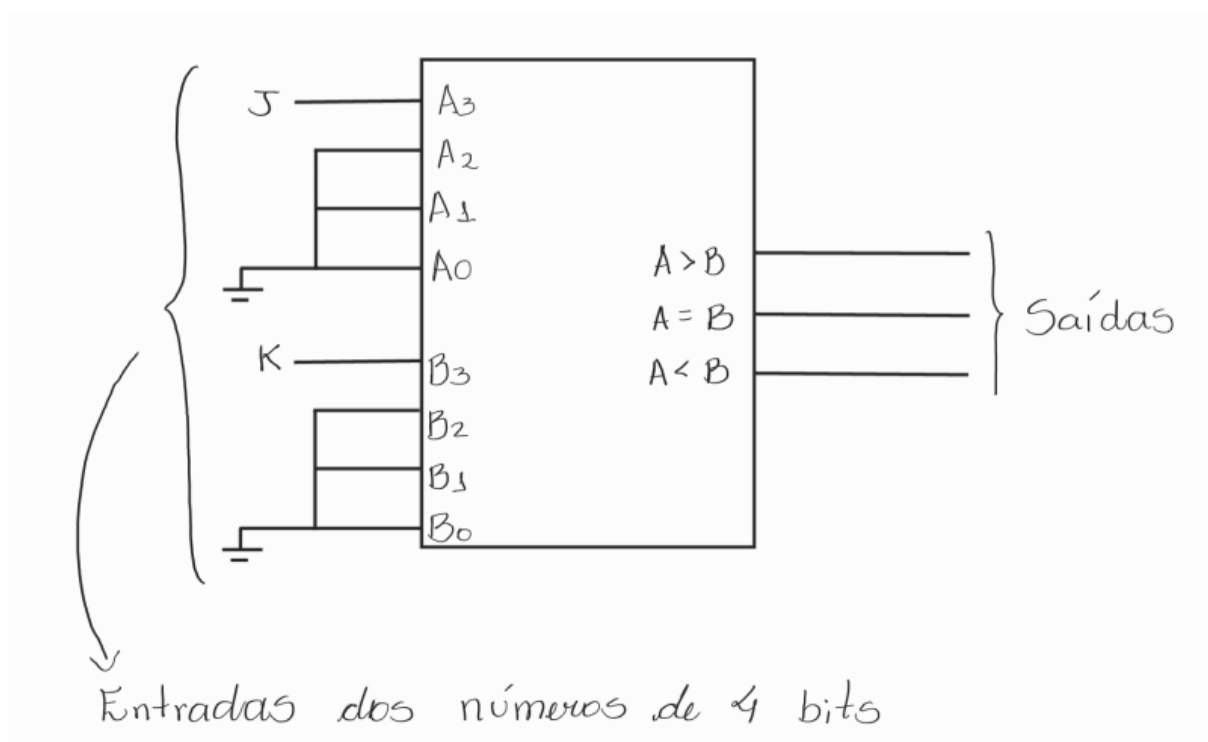
2.a) Desenhe um diagrama de blocos de um comparador de magnitude de 4 bits.



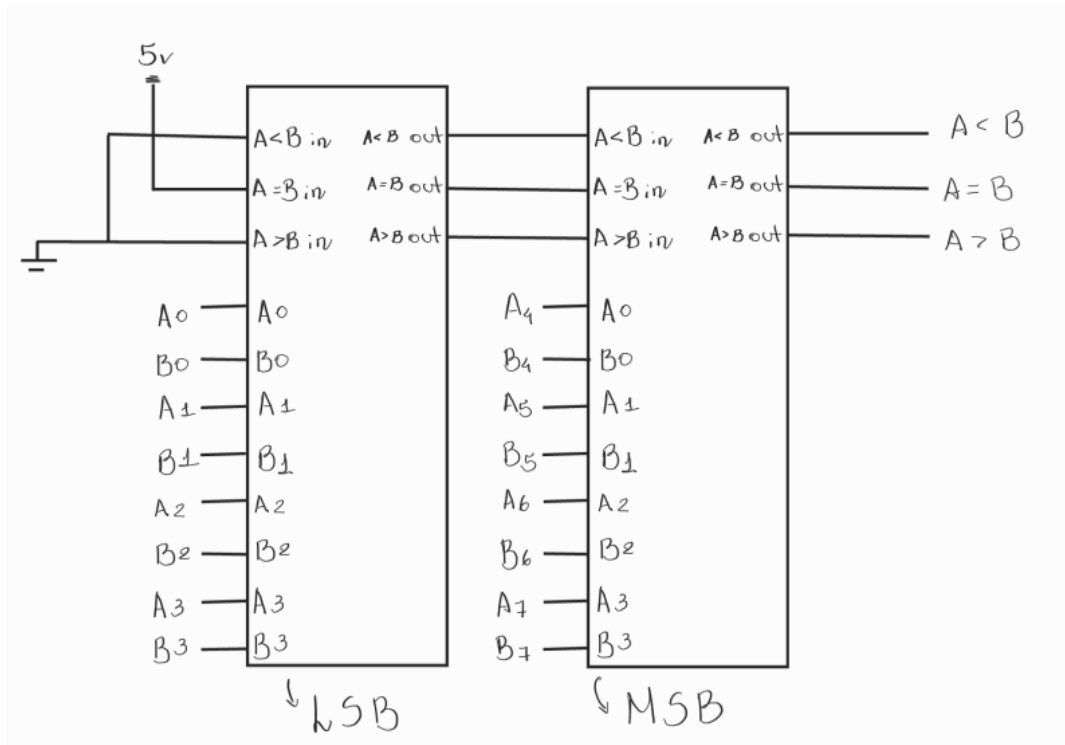2.b) Desenhe um diagrama de blocos para indicar como você pode construir um comparador de magnitude de 8 bits usando dois comparadores de magnitude de 4 bits.



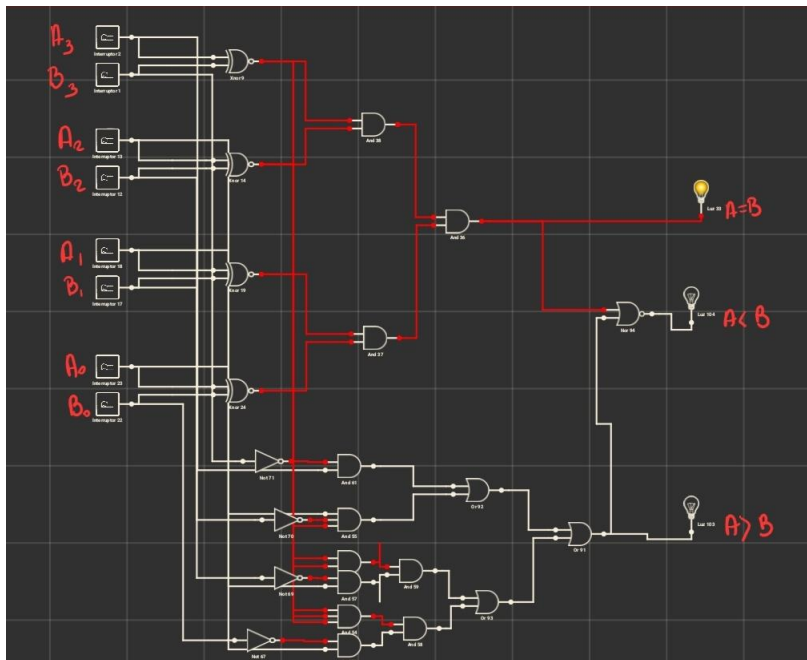2.C) Escreva uma descrição comportamental do Verilog para o comparador de 4 bits.



Obs: ao escrever o texto estava me baseando num modelo onde as portas podiam ter mais de uma entrada, porém, no app podiam até 3

Comparando se $A = B$:

Se baseando no circuito mostrado acima, podemos usar 4 portas NXOR que são ligadas a uma porta AND, as portas NXOR, ou não ou-exclusivo tem um comportamento de apresentar como saída o valor 1 se os seus conectantes tem valores iguais, tanto para 0 como para 1. suas entradas, para cada uma são os valores de A_n com B_n . E então unimos ela a porta AND que retorna 1 se todos os itens forem 1 também, ou seja, se todos os itens forem iguais. E se apenas um dos itens for diferente não será mais.

Comparando se $A > B$:

Para verificar se A é maior que B, vamos precisar de 4 portas AND e uma OR. Por ser um pouco mais complexo que a verificação, cada porta AND será detalhada. A ordem do nome será dado a partir de cima para baixo da imagem. Como a porta seguinte após os ANDs é uma OR, basta que apenas uma das portas AND tenha valor 1 para A ser maior que B.

1. Porta 1 - A primeira porta AND recebe a negação de B_3 (bit mais significativo de B), e o A_3 , o bit mais significativo de A3, ou seja o bit mais significativo de ambos, a negação do B_3 é para que se ele for 0 e a A_3 for 1, a saída da porta será 1, isso significa que A_3 é maior que B, pois pode obter valores até 15, enquanto B só até 7 por iniciar em 0. Nos demais casos a saída será 0. Todas as demais portas seguirão a lógica de verificar os bits de A_n e B_n , negando o de B_n para que se for 0 o valor de B_n e 1 o valor de A_n , o valor resultante do AND será 1, dependente dos outros.

2. Porta 2 - A segunda porta além de verificar se os valores de A_2 e B_2 , A_2 tem um valor "maior" que o de 1, também recebe o valor da saída do primeiro XNOR, ou seja se o resultado dos bits mais significativos forem iguais, caso sejam iguais, e A_2 seja 1 e B_2 seja 0, a porta terá valor 1, caso não, a porta terá valor 0.

3. Porta 3 e 4 - Seguem a mesma lógica da Porta 2 e Porta 1, tem uma entrada que verifica se o conjunto de A_{n-1}, \dots e B_{n-1}, \dots são iguais, e a mesma lógica da Porta 1, onde vai verificar se o Bit de A_n tem valor "maior" que o de B_n .

Feito isso, unimos todos numa porta or, para que se em um dos casos for 1, isso significa que $A > B$.

Comparando se $A < B$:

Para isso, usaremos uma porta NOR, e iremos colocar nela os valores resultantes de $A = B$ e $A > B$, se forem 0 nos dois casos, ou seja se não for igual ou menor, será então 1.

2.d)

```
module comp_4bit
(output wire G_out, L_out, E_out,
input wire G_in, L_in, E_in,
input wire [3:0] A, B);

// G = maior
assign G_out = (A > B) ? 1'b1 :
               (G_in == 1 && A==B) ? 1'b1 :
               1'b0;
// L = menor
assign L_out = (A < B) ? 1'b1 :
               (L_in == 1 && A==B) ? 1'b1 :
               1'b0;
// E = igual
assign E_out = (A == B && E_in==1) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

module comp_8bit
(output wire Ma_out, Me_out, I_out,
input wire Ma_in, Me_in, I_in,
input wire [7:0] X, Y);

wire G;
wire L;
wire E;

comp_4bit U0(.A(X[3:0]), .B(Y[3:0]), .G_in(Ma_in), .L_in(Me_in), .E_in(I_in), .G_out(G),
.L_out(L), .E_out(E));

comp_4bit U1(.A(X[7:4]), .B(Y[7:4]), .G_in(G), .L_in(L), .E_in(E), .G_out(Ma_out),
.L_out(Me_out), .E_out(I_out));

endmodule
```


2.e)

```
`timescale 1ns/1ps
`include "comparador.v"

module bancada();

    reg [7:0] A_TB, B_TB; //inputs
    reg G = 1'b0;
    reg L = 1'b0;
    reg E = 1'b1;
    wire MAIOR_TB, MENOR_TB, IGUAL_TB; //outputs

    comp_8bit OUT(.X(A_TB), .Y(B_TB), .Ma_in(G), .Me_in(L), .I_in(E), .Ma_out(MAIOR_TB),
    .Me_out(MENOR_TB), .I_out(IGUAL_TB));

    initial
    begin

        $dumpfile("bancada.vcd");
        $dumpvars(0,bancada);

        A_TB=8'b11110000; B_TB=8'b00001111;
        #10 A_TB=8'b00010000; B_TB=8'b00010001;
        #10 A_TB=8'b11111111; B_TB=8'b11111111;

    end
endmodule
```