

# Lista 3

## Integrantes:

- Amanda Quirino Rodrigues Dos Santos
- Igor Rafael De Oliveira Barbosa

## Questão 1:

a)

```
module Subtractor(input wire A, B, Bin,
                  output wire D, Bout);

    assign D = (A ^ B) ^ Bin;
    assign Bout = (Bin & (~A | B)) | (~A & B);
endmodule
```

b)

```
module Full_Subtractor(input wire A, B, Bin,
                      output wire D, Bout);

    assign D = (A ^ B) ^ Bin;
    assign Bout = (Bin & (~A | B)) | (~A & B);
endmodule

module Subtractor_4bits(input wire [3:0] A, B,
                      input wire Bin,
                      output wire [3:0] D,
                      output wire Bout);

    wire Bout1, Bout2, Bout3;

    Full_Subtractor full0 (A[0], B[0], 0, D[0], Bout1);
    Full_Subtractor full1 (A[1], B[1], Bout1, D[1], Bout2);
    Full_Subtractor full2 (A[2], B[2], Bout2, D[2], Bout3);
    Full_Subtractor full3 (A[3], B[3], Bout3, D[3], Bout);
endmodule
```

## Questão 2

**a)**

D muda para 1 em 20ns, portanto os comandos dentro do always serão executados nesse momento, então A muda para 1 em 25ns, pois o comando que muda A tem delay de 5ns, logo  $20\text{ns} + 5\text{ns} = 25\text{ns}$ , e B muda para 1 em 20ns, pois não há delay e estamos usando , por último C muda para 1 depois de um delay de 10ns, logo C muda em  $20\text{ns} + 5\text{ns} + 10\text{ns} = 35\text{ns}$ , ou seja:

D muda para 1 em 20ns,

C muda para 1 em 35ns,

B muda para 1 em 25ns e

A muda para 1 em 25ns.

**b)**

D muda para 1 em 20ns, portanto os comandos dentro do always serão executados nesse momento, então A receberá 1 5ns depois, logo A muda para 1 em 25ns. Já B assume 1 em 20ns, pois receberá o valor da operação  $0 + 1$ . Por último, C não irá mudar, pois a única oportunidade de mudar seria se B fosse 1 no momento da atribuição, porém como no momento em que o comando que atribui valor a C, B tem valor 0, então C receberá valor 0 10ns após o comando ser executado, ou seja, C não mudará, portanto:

D muda para 1 em 20ns,

C nunca muda,

B muda para 1 em 20ns e

A muda para 1 em 25ns.

## Questão 3

**a)**

O código do meio somador será compilado, porém não será simulado corretamente, pois como temos o comando “always @(x)” então isso significa que o bloco que está dentro do always só será executado quando a variável x mudar de valor, porém nós queremos que esse bloco seja executado sempre que o add mudar.


**b)**

O código do MUX 4-para-1 funcionará corretamente na simulação e na síntese, pois no comando “always” está todas as variáveis cuja mudanças poderiam mudar a saída, como as variáveis A e B que são os bits de seleção, que farão com que a variável sel possa assumir valor 0, 1, 2 ou 3, e as variáveis I0, I1, I2 e I3 que são as entradas.


## Questão 4

Tanto na letra a) quanto na letra b), assumimos que A sempre será 1.

**a)**

 

**b)**

 

## Questão 5

**a)**

Se o cálculo do tamanho de uma ROM pode ser feito por:  $(2^{\text{inputs}}) * \text{outputs}$  temos que:

Somador Completo de 8 bits:  $(16 + 1)$  inputs, por causa dos dois números de 8 bits e do carry in, e  $(8 + 1)$  outputs, por causa do número binário de 8 bits que saíra e do carry out. Dessa forma, o menor tamanho da ROM seria  $(2^{17}) * 9$ .

MUX 4-1:  $(4 + 2)$  inputs, por causa dos 4 bits de entrada e dos 2 bits de seleção, e  $(1)$  output. Assim, o menor tamanho da ROM é  $(2^6) * 1$ .

Decodificador 3-8:  $(3)$  inputs e  $(2^3=8)$  outputs. Dessa maneira, o menor tamanho da ROM é  $(2^3) * 8$ .

**b)**

Seguindo a mesma lógica da letra A, temos:

Conversor de BCD para Binário: (8) inputs e (7) outputs. Assim, o menor tamanho da ROM é  $(2^8) \cdot 7$ .

Somador de 32 bits:  $(32 \cdot 2 = 64)$  inputs e  $(32 + 1)$  outputs. Dessa forma, o menor tamanho da ROM é  $(2^{64}) \cdot 33$ .

Codificador de prioridade 8-a-3: (8) inputs e  $(3 + 1)$  outputs. Dessa maneira, o menor tamanho da ROM é  $(2^8) \cdot 4$ .

## Questão 6

a)

```
module ROM4_3(ROMin, ROMout);
    input[3:0] ROMin;
    output[2:0] ROMout;
    reg[2:0] ROM16X3 [15:0];

    initial
        begin
            ROM16X3[0] <= 3'b000;
            ROM16X3[1] <= 3'b001;
            ROM16X3[2] <= 3'b001;
            ROM16X3[3] <= 3'b010;
            ROM16X3[4] <= 3'b001;
            ROM16X3[5] <= 3'b010;
            ROM16X3[6] <= 3'b010;
            ROM16X3[7] <= 3'b011;
            ROM16X3[8] <= 3'b001;
            ROM16X3[9] <= 3'b010;
            ROM16X3[10] <= 3'b010;
            ROM16X3[11] <= 3'b011;
            ROM16X3[12] <= 3'b010;
            ROM16X3[13] <= 3'b011;
            ROM16X3[14] <= 3'b011;
            ROM16X3[15] <= 3'b100;
        end
    assign ROMout = ROM16X3[ROMin];
endmodule
```

Bancada de Teste

```

`timescale 1ns/1ps

module top;
    reg[3:0] RMin_tb;
    wire[2:0] ROMout_tb;

    ROM4_3 uut(
        .RMin(RMin_tb),
        .ROMout(ROMout_tb)
    );

    initial
    begin
        RMin_tb=4'b0000;
        #10 RMin_tb=4'b0001;
        #10 RMin_tb=4'b0010;
        #10 RMin_tb=4'b0011;
        #10 RMin_tb=4'b0100;
        #10 RMin_tb=4'b0101;
        #10 RMin_tb=4'b0110;
        #10 RMin_tb=4'b0111;
        #10 RMin_tb=4'b1000;
        #10 RMin_tb=4'b1001;
        #10 RMin_tb=4'b1010;
        #10 RMin_tb=4'b1011;
        #10 RMin_tb=4'b1100;
        #10 RMin_tb=4'b1101;
        #10 RMin_tb=4'b1110;
        #10 RMin_tb=4'b1111;

        #1000;
    end

    initial begin
        $dumpfile("design.vcd");
        $dumpvars(0,top);
    end

    initial begin
        $monitor("t=%3d RMin_tb=%d, ROMout_tb=%d\n", $time, RMin_tb, ROMout_tb);
    end

endmodule

```

**b)**

```

module question_6_b (my_input, count);
    input[11:0] my_input;
    output[3:0] count;
    wire[2:0] K, X, Y;

    ROM4_3 R1(my_input[11:8], K);
    ROM4_3 R2(my_input[7:4], X);
    ROM4_3 R3(my_input[3:0], Y);

    assign count = {1'b0, K} + X + Y;

endmodule

```

## Questão 7

a)

$$A) F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$\rightarrow \sum (0, 1, 2, 6)$$

$$G = AC + \bar{B} = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$\rightarrow \sum (0, 1, 4, 5, 7)$$

```

module question_7 (my_input, out, F, G);

    output [0:1] out;
    input [0:2] my_input;
    reg [0:1] out;
    reg [0:1] rom8x2 [0:7];
    output wire F, G;

    initial begin
        rom8x2[0] = 2'b11;
        rom8x2[1] = 2'b11;
        rom8x2[2] = 2'b10;
        rom8x2[3] = 2'b00;
        rom8x2[4] = 2'b01;
        rom8x2[5] = 2'b01;
        rom8x2[6] = 2'b10;
        rom8x2[7] = 2'b01;
    end

    assign out = rom8x2[my_input];

```

```

    assign F = out[0];
    assign G = out[1];

endmodule

```

**b)**

$$\begin{aligned}
 B) F &= (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (B + \bar{C}) = \bar{A}B + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}B + \bar{B}\bar{C} = \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \\
 &\rightarrow \sum (0, 1, 2, 4, 5) \\
 G &= (A + C) \cdot \bar{B} = A\bar{B} + \bar{B}C = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C \\
 &\rightarrow \sum (1, 4, 5)
 \end{aligned}$$

```

module question_7 (my_input, out, F, G);

    output [0:1] out;
    input [0:2] my_input;
    reg [0:1] out;
    reg [0:1] rom8x2 [0:7];
    output wire F, G;

    initial begin
        rom8x2[0] = 2'b10;
        rom8x2[1] = 2'b11;
        rom8x2[2] = 2'b10;
        rom8x2[3] = 2'b00;
        rom8x2[4] = 2'b11;
        rom8x2[5] = 2'b11;
        rom8x2[6] = 2'b00;
        rom8x2[7] = 2'b00;
    end

    assign out = rom8x2[my_input];

    assign F = out[0];
    assign G = out[1];

endmodule

```

## Questão 8



**a)**

A empresa deve escolher o SRAM FDGA, pois ele é mais volátil e permite que, ao longo das revisões, seja reprogramado, fazendo ele um ótimo componente para protótipos. Como a cada inicialização ele deve ser reprogramado, há uma certa facilidade em sua revisão e refinamento.

**b)**

Certamente o MPGA é o ideal para esse caso. Porque ele tem um custo reduzido, em relação ao FDGA, tornando-o bem mais viável devido à alta escala de produção


## Questão 9

**a)**

Se a tabela verdade pode ser escrita como:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 Percebemos que podemos montar uma relação em que A e B assumem os valores dos bits de seleção do MUX 4-1. Dessa forma, ao analisarmos a tabela verdade, temos as seguintes sequências de entradas:



**b)**

Seguindo a lógica da letra a), podemos deduzir a mesma coisa. De início fazemos a tabela verdade da função e analisamos um padrão, o qual possa ser usado para montar um MUX 4-1. Dessa maneira, temos que o menor MUX 4-1 para F1 é:

